

Návrh obvodů a jazyk VHDL

Jan Kořenek

Brno University of Technology, Faculty of Information Technology


Božetěchova 2, 612 66 Brno


korenek@fit.vutbr.cz



- ***Akcelerace algoritmů***
- Mapování základních konstrukcí do hardware
 - Sekvence
 - Selekcce
 - Iterace
- Jazyk VHDL
- Analýza popisu obvodů

 - **Multimediální data** s možností třídění, náhledů, detekcí osob a dalším zpracování
- **Strojové učení** a umělá inteligence **potřebuje datové sady**
- Autonomní systémy vyžadují **zpracování dat v reálném čase**
- Rozšiřuje se **internet věcí** a narůstá objem dat ze senzorů



 

- V datových centrech je potřeba zpracovávat velké objemy dat
- Microsoft v roce 2015 odstartoval projekt Catapult pro akceleraci vyhledávače Bing.
- Úspěšný projekt pokračoval v roce 2018 projektem Brainwave
- Cílem projektu Brainwave je akcelerace zpracování dat v datových centrech pomocí hlubokých neuronových sítí
- Díky hardwarové akceleraci výrazná úspora spotřeby DC

Algoritmus

- Hledání řetězců
- Šifrování dat
- Filtrace obrazu
- ...


Implementace pomocí programu



```
void main() {  
    ...  
    return 0;  
}
```

- Řízení programem
- Sekvenční zpracování programu na jednom nebo více procesorových jader

 Implementace pomocí hardwarové architektury



- Chování je dáno zapojením obvodových prvků, které pracují paralelně
- Základní obvodové prvky se liší podle použité technologie – ASIC, FPGA, ...

- Akcelerace algoritmů
- ***Mapování základních konstrukcí do hardware***
 - Sekvence
 - Selekcce
 - Iterace
- Jazyk VHDL
- Analýza popisu obvodů


- Většinu aplikací je možné realizovat čistě softwarově
- Hardware umožňuje dosáhnout lepších parametrů
 - Vyšší rychlost zpracování a tím i **vyšší propustnost**
 - **Nižší spotřeba** a delší běh aplikace na baterie
 - Rychlejší reakce na nastalou událost, dosažení **nižší latence**
 - Miniaturizace výsledného řešení
 - ...

Softwarové řešení

```
void main() {  
    ...  
    return 0;  
}
```



CPU

 



*Identifikace kritických částí
pro HW zpracování
(propustnost, latence, spotřeba, ...)*

Softwarové řešení s hardwarovou podporou

```
void main() {  
    ...  
    hw_proc(...);  
    ...  
    return 0;  
}
```



CPU + HW

  


FPGA/ASIC

- Intuitivně
 - Postup, který nás dovede k řešení úlohy
- Přesnější definice z kurzu základy programování
 - Přesně definovaná konečná posloupnost příkazů (kroků), jejichž prováděním pro každé přípustné vstupní hodnoty získáme po konečném počtu kroků odpovídající výstupní hodnoty
- Algoritmus je sestaven na základě
 - **Datových struktur** – proměnné, záznamy, pole, lin. seznamy, apod.
 - **Řídících struktur** – sekvence, podmínka, iterace

 Příklad algoritmu: Výběr maxima dvou prvků


```
int a, b, max;  
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```



- Výpočet běží na **univerzálním procesoru (CPU)**
- **Datové struktury** i předpis programu jsou uloženy **v paměti RAM**
- Na základě lokality jsou data i program přesouvány mezi pamětí RAM a interní pamětí cache procesoru
- **Vstupy/Výstupy** – dodávány skrze V/V zařízení (disk, monitor, porty, apod.)

Algoritmus
 
```
int a, b, max;  
if(a>b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```



Program

```
if(a>b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```


Data

```
int a, b, max;
```


- Výpočet běží na **specializovaném čipu** (obvykle **ASIC** nebo **FPGA**)
- **Datové struktury** – uloženy v registrech nebo paměťových blocích
- **Řídící struktury** – výpočet realizovat skrze **datovou cestu (funkční jednotky)**, která je ovládána **řadičem (FSM)**
- **Vstupy/výstupy** – dostupné skrze vstupní/výstupní piny obvodu

Algoritmus
 
```
int a, b, max;  
if (a > b)  
    max = a;  
else  
    max = b;
```




 - Dijkstra dokázal, že libovolný algoritmus lze zaznamenat skrze kombinaci tří řídicích struktur:
 - **Sekvence (posloupnost)**
 - **Selekce (podmínka)**
 - **Iterace (cyklus)**
- Pojd'me si ukázat, jak lze tyto struktury realizovat v hardware



- Proč mapovat algoritmus do hardware
- ***Mapování základních konstrukcí do hardware***
 - Sekvence
 - Selekcce
 - Iterace
- Jazyk VHDL
- Analýza popisu obvodů

- **Sekvence příkazů** je řada za sebou navazujících kroků - jednotlivé kroky jsou definovány pomocí příkazů
- Datová závislost
 - Dvojice příkazů je **datově závislá**, pokud **vstupní parametr jednoho příkazu závisí na výstupu druhého příkazu** nebo naopak. Jinak jsou příkazy datově nezávislé.
- Příklad datově závislého příkazu
 - Druhý příkaz potřebuje hodnotu C z prvního příkazu
- Příklad datově nezávislého příkazu
 - Příkazy nepracují s výstupem jiného příkazu

 

```
C = A + B;  
E = C * D;
```



```
C = A + B;  
E = A * D;
```

- Doba pro vykonání datové závislých příkazů je dána součtem dob jednotlivých příkazů (bloků)

Příklad

Datová závislost

```
C = A + B;
E = C * D;
```

  



- Celková doba výpočtu $t = t_+ + t_*$
- V reálném obvodu je nutné uvažovat také zpoždění vodičů
- Vstupní *signály A, B, D musí být stabilní* po celou dobu výpočtu t
- Dokud se nedokončí výpočty, není na výstupu E správná hodnota

- Doba pro vykonání datové nezávislých příkazů je dána maximem dob jednotlivých příkazů (bloků)

Příklad



Bez datové závislosti

```
C = A + B;  
E = A * D;
```

  


- Celková doba výpočtu $t = \max(t_+, t_-)$
- V reálném obvodu je nutné uvažovat také zpoždění vodičů
- Vstupní *signály A, B, D musí být stabilní* po celou dobu výpočtu t
- Dokud se nedokončí výpočty, není na výstupech C a E správná hodnota

- Jak udržet vstupní parametry stabilní po celou dobu výpočtu?
- Jak realizovat požadované zpoždění?
- Jak ve správný okamžik uložit výsledek?
- Synchronní návrh umožňuje zajistit správné časování obvodu
 - Všechny vstupní signály jsou stabilní po celou periodu hodin
 - V průběhu výpočtu můžou být na výstupech zámkity. Správná hodnota je vzorkována až v okamžiku náběžné hrany hodin, kdy už jsou na výstupu ustálené hodnoty.

  


- Pomocí selekce je možné ovládat průběh vykonávání jednotlivých příkazů algoritmu
- Existují různé varianty
 - Selektce s jednou podmíněnou sekcí (if)
 - Výběr mezi dvojicí podmíněných sekcí (if else)
 - Výběr mezi několika podmíněnými sekcemi (switch)
- **Realizace na úrovni software**
 - Nejprve je vyhodnocena podmínka a až potom vykonány příkazy některé z podmíněných sekcí
- **Realizace na úrovni hardware**
 - Všechny podmíněné sekce je možné vykonávat paralelně včetně vyhodnocení podmínky
 - Na závěr se pomocí multiplexoru vybírá požadovaný výstup z podmíněné sekce, která byla vybrána na základě podmínky
 - Alternativně lze výpočetní zdroje mezi podmíněnými sekcemi sdílet

if(Podmínka) A;

 

if(Podmínka) A else B;

 

Příklad

absolutní hodnota z A a B

```
if (A > B)
    abs = A-B;
else
    abs = B-A;
```

• Paralelní výpočet


- Výpočet obou sekcí probíhá současně
- Na závěr je multiplexorem vybrán výsledek

• Varianta malá plocha

- Nejprve jsou vybrány multiplexorem vstupní parametry
- Na závěr je proveden výpočet

Paralelní výpočet

Dvě funkční jednotky

 

Doba výpočtu


$$t = \max(t_+, t_-) + t_{mx}$$

Zdroje

- 2x odčítačka,
- 1x multiplexor,
- 1x komparátor

Varianta malá plocha

Sdílení zdrojů

 

Doba výpočtu

$$t = t_+ + t_{mx} + t_-$$


Zdroje

- 1x odčítačka,
- 2x multiplexor,
- 1x komparátor

- Umožňuje opakování určité části algoritmu
- Rozlišujeme několik typů
 - Cyklus **for** s pevným počtem iterací
 - Cyklus **while** a **do while** s proměnným počtem iterací
- Všechny typy cyklů zahrnují:
 - Inicializační část
 - Podmínku ukončení cyklu
 - Inkrement
 - Seznam příkazů

 Příklad pro smyčku FOR


```
for(inicializace; podmínka; inkrement)  
{ seznam příkazů }
```



- Všechny tyto 4 části je potřeba realizovat i na úrovni hardware


• Zpracování dat v cyklu
 
```
for (i=0; i<N; i++) {  
    příkaz;  
}
```




Činnost obvodu


- Před začátkem cyklu je potřeba ve stavu **init** inicializovat proměnou cyklu **i** (**i=0**). Čítač je inicializován signálem reset (**RST=1**)
- Cyklus je startován signálem start (**start=1**), kdy obvod přechází do stavu **count**
- Ve stavu **count** v každém cyklu hodin (tiku) je inkrementován čítač (**i++**) signálem **cnt_CE** a je provedeno tělo cyklu
- Komparátor kontroluje podmínku ukončení cyklu (**i<N**) a v případě nesplnění podmínky je cyklus ukončen - přechod do stavu **finish**

 
 
```
for (i=0; i<1024; i++)
    acc=acc+Buf[i];
```



Stavový automat

 

init:
cnt_RST=1;
reg_acc_RST=1;

count:
cnt_CE=1;
reg_acc_WE=1;

finish:
VLD=1;

Pozn: Řízení signálů na základě aktuálního stavu. Pokud není některý výstup ve stavu nastaven, má nulovou hodnotu.

```
for (i=0;i<1024;i++)  
    acc=acc+Buf[i];
```

- Vstupní pole **Buf[1024]** je uloženo v paměti RAM nebo ROM
- Před začátkem výpočtu je potřeba inicializace, která je řešena stavem **init**:
 - Vynulovat proměnnou cyklu **i** signálem (cnt_RST = 1)
 - Vynulovat obsah registru **reg_acc** signálem (reg_acc_RST = 1)
- Ve stavu **count** probíhá tělo cyklu a v každém cyklu (tiku) hodinového signálu:
 - je inkrementovaná proměnná cyklu **i** pomocí čítače (cnt_CE = 1). Hodnota čítače současně slouží jako adresa do paměti ROM, odkud se přečte prvek pole indexovaný proměnou **i**
 - Prvky posloupnosti čtené z paměti jsou postupně akumulovány v registru **reg_acc**
- Celý cyklus končí v okamžiku nesplnění podmínky cyklu **i < 1024** signál (cycle = 0), obvod přechází do stavu **finish** a v registru **reg_acc** je výsledek

```
for (i=0;i<N;i++)
    a = a + Buf[i];
```

**N řádků
(iterací)**

```
for (i=0;i<N/2;i++){
    a = a + Buf[i].D0;
    a = a + Buf[i].D1;
}
```

N/2 řádků (iterací)	
D(N-1)	D(N-2)
D3	D2
D1	D0


Buf[N/2]

```
for (i=0;i<N/4;i++){
    a = a + Buf[i].D0;
    a = a + Buf[i].D1;
    a = a + Buf[i].D2;
    a = a + Buf[i].D3;
}
```


N/4 řádků (iterací)			
D(N-1)	D(N-2)	D(N-3)	D(N-4)
D7	D6	D5	D4
D3	D2	D1	D0


Buf[N/4]

Návrh číslicových obvodů

 



 
```
for (i=0; i<N/4; i++) {
    a=a+Buf[i].D0;
    a=a+Buf[i].D1;
    a=a+Buf[i].D2;
    a=a+Buf[i].D3;
}
```




 

 
```
for (i=0; i<N/4; i++){
    b=Buf[i].D0+Buf[i].D1;
    c=Buf[i].D2+Buf[i].D3;
    d=b+c;
    a=a+d;
}
```




  

Návrh číslicových obvodů

  

Časový diagram

 

- Rozbalením smyčky se zápis algoritmu stává delším, avšak snižuje se režie spojená s vyhodnocením podmínky cyklu
- Rozlišujeme:
 - Částečné rozbalení smyčky
 - Úplné rozbalení smyčky

Příklad

Rozbalení smyčky s 10 iteracemi

```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
for(i=0; i<10; i++)  
    acc = acc + a[i];
```

Nerozbalená smyčka



```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
for(i=0; i<10; i+=2){  
    acc = acc + a[i];  
    acc = acc + a[i+1];  
}
```

Částečně rozbalená smyčka



```
int a[10];  
int acc = 0;  
  
acc = acc + a[0];  
acc = acc + a[1];  
acc = acc + a[2];  
...  
acc = acc + a[9];
```

Úplně rozbalená smyčka



- ***Rozbalení smyčky umožňuje vykonání obecně N iterací cyklu paralelně*** (v jednom kroku).
- Musí být splněno několik předpokladů:
 - Fixní počet iterací smyčky, počet iterací nelze měnit v průběhu výpočtu.
 - Pro N paralelních iterací rozbalené smyčky ***musí být k dispozici všechna vstupní data***.
 - ***Mezi i a $i+1$ iterací není datová závislost***: Jinými slovy není potřeba v další iteraci smyčky výsledek z předcházející iterace.
- Pokud jsou vstupní data uložena v paměti, musíme při rozbalení smyčky zvýšit propustnost paměti.
 - Zvýšení datové šířky čtených dat.
 - Více paralelních pamětí nebo portů paměti.
 - Násobná frekvence rozhraní pro přístup do paměti.

Rychlý přenos dat z CPU do akcelerační jednotky

```
void main() {  
    ...  
    hw_proc(...);  
    ...  
    return 0;  
}
```



Softwarové
zpracování
(CPU)

  

HW zpracování
(FPGA/ASIC)

- Velké bloky dat často pouze prochází zpracováním v akcelerační jednotce
- FIFO paměti pouze vyrovnávají rychlosti příjmu, vysílání a zpracování dat (FIFO - first in first out)
- Příklady akcelerace:
 - Šifrování a komprese dat
 - Filtrace obrazu
 - Vyhledávání řetězců
 - Algoritmy strojového učení a umělé inteligence

- Akcelerace algoritmů
- Mapování základních konstrukcí do hardware
 - Sekvence
 - Selekcce
 - Iterace
- **Jazyk VHDL**
- Analýza popisu obvodů

- Slovně

- Slovní vyjádření toho co má obvod dělat je pro člověka přirozené, avšak vyrobit podle něj obvod není možné

„Navrhněte (číslcový) obvod, který spočítá sumu všech členů zadané posloupnosti“


- Matematicky

- V současné době nejsou vhodné nástroje, které by umožnily automatizovaně bez úzké asistence člověka (návrháře) mapování do fyzického hardware

$$S = \sum_{i=1}^N v_i$$

- Graficky pomocí schématu

 
- Funkčních bloky a jejich propojení
- Pro velké obvody pracné a nepřehledné



- Programovacím jazykem

- Lze vytvořit popis chování obvodu v programovacím jazyku
- Vhodné zejména pro velké obvody

 
- Grafická reprezentace pomocí logického schématu
- Zvyšující se složitost číslicových zařízení vedla ke vzniku HDL (Hardware Description Language) jazyků




- Na rozdíl od schématu návrhář popisuje funkci obvodu
 - Zařízení je možné **modelovat** a **simulovat**
 - **Proces syntézy umožňuje transformovat HDL popis do prvků cílové technologie** – syntéza je proces analogický kompilaci používané u programovacích jazyků
- V praxi se používají zejména jazyky **VHDL** a **Verilog**
 - Oba jazyky mohou být použity pro mapování popisu do cílové technologie (logická syntéza)
 - VHDL dominuje v Evropě, Verilog v USA

- VHDL popisuje číslicová zařízení a jednotlivé části zařízení pomocí ***komponent***

 - Entita*** definuje rozhraní komponenty
- Architektura*** popisuje funkci a chování



 - Popisuje rozhraní mezi komponentou a okolím
- Rozhraní komponenty se skládá ze signálů rozhraní (**port**) a generických parametrů (**generic**)
- Signály rozhraní mohou být podle směru šíření dat v módu **IN**, **OUT** nebo **INOUT**



Příklad:

```
entity register is
  generic (DATA_WIDTH : integer :=8
  );
  port (CLK      : in  std_logic;
        RST      : in  std_logic;
        WE       : in  std_logic;
        DIN       : in  std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
        DO        : out std_logic_vector(DATA_WIDTH-1 downto 0);
  );
```


Generické
parametry

Signály rozhraní

- Definuje chování nebo strukturu komponenty
- **Architektura je vždy svázána s entitou**, která definuje rozhraní komponenty (interakci s okolím)
- Každá komponenta může být popsána na úrovni **struktury**, **chování** nebo **dataflow popisu**
- Různé způsoby popisu je možné kombinovat



Architektura

 

**Každá komponenta
neustále generuje
výstup na základě
vstupů**

**Komponenty pracují
zcela paralelně
(nezávisle na sobě)**

- Popis architektury obvodu musí reflektovat implicitně paralelní zpracování v hardware

Syntax

```
Architecture arch_name of ent_name is
    -- Deklarační část
begin
    -- Sekce paralelních příkazů
end architecture name;
```

Jméno entity

určuje signály rozhraní


Deklarační část architektury

je vyhrazena pro deklaraci signálů, konstant nebo typů použitých uvnitř architektury.

- Součástí sekce paralelních příkazů mohou být instance komponent nebo procesy vzájemně propojené signály
 - **Behaviorální popis** – architektura je složena z jednoho nebo více procesů
 - **Strukturní popis** – architektura obsahuje pouze instance komponent
- V praxi se behaviorální a strukturní popis často kombinují

- Architektura je složena z jednoho nebo více procesů
- Proces je program, který určuje, jak se mají nastavit výstupní signály v závislosti na změnách vstupních signálů
- Z popisu nemusí být zřejmá hardwarová realizace
 
```
Architecture behv of ent_obvodu is
    signal x : std_logic;
begin
    process (A,B)
    begin
        x <= not (A AND B);
    end process;
    process (x,B)
    begin
        Y <= (x XOR B);
    end process;
end behv;
```



Proces přepočítá výstup Y vždy při změně signálu A nebo B

- Modeluje datové závislosti vstupů a výstupů
- Zkrácený zápis chování pomocí paralelních příkazů v architektuře

Přiřazovací příkaz

```
Y <= NOT (A AND B);
```

Podmíněný přiřazovací příkaz

```
Y <= B when (A='1') else '0';
```


Výběrový přiřazovací příkaz

```
with S select    Y <= A when "0",  
                  B when "1";
```

Příklad

```
architecture dataflow of ent_obvodu is  
    signal x : std_logic;  
begin  
    x <= not (A AND B);  
    Y <= (x XOR B);  
end behv;
```

Architektura behv

 

Syntax

```
name: process (sensitivity list)  
    declarations  
begin  
    sequential statements  
end process name;
```

Seznam vstupních signálů

Kdykoliv se změní signál na sensitivity listu, je spuštěn proces a vypočítají se nové hodnoty signálů

Deklarační část procesu

je vyhrazena pro deklaraci proměnných, konstant nebo typů použitých uvnitř procesu


Sekvenční příkazy

Program, který popisuje chování dané komponenty nebo její části. Na základě vstupních signálů a vnitřních proměnných program vypočítá hodnoty výstupních signálů

- Proces popisuje chování celé komponenty nebo pouze její části
- Architektury může obsahovat více procesů komunikujících vzájemně pomocí signálů

- Hardwarové bloky souvisle generují výstupy na základě vstupů
- VHDL modeluje chování HW bloků spouštěním procesů v nekonečné smyčce
 
```
mu_j_process: process
begin
    příkaz 1;
    příkaz 2;
    příkaz 3;
    příkaz 4;
end process mu_j_process;
```




*Proces ve VHDL se
neustále opakuje, nemůže
být nikdy ukončen, ale
může být
pozastaven / uspán*

- Jak analyzovat chování VHDL implementace v simulátoru?
 - Aby nedošlo k zacyklení v nekonečné smyčce procesu, je nutné pro simulaci obvodu definovat **sensitivity list** nebo používat **příkazy WAIT**

- ***Sensitivity list procesu definuje seznam vstupních signálů***, které ovlivňují některý z výstupů procesu
- ***Pokud má process sensitivity list, vykoná se pouze při změně některého ze signálu na sensitivity listu*** tak, aby se vždy při změně vstupu generovaly nové výstupy
- Simulace je pak rychlá, reaguje pouze na změny vstupních signálů
 
```
Architecture behv of ent_obvodu is
  signal x : std_logic;
begin
  P1: process (A,B)
  begin
    x <= not (A AND B);
  end process;
  P2: process (x,B)
  begin
    Y <= (x OR B);
  end process;
end behv;
```



- Podmíněné vykonání příkazů (*if ... then ...*)

```
IF <condition> THEN <statements> END IF;
```

- Podmíněné vykonání příkazů s alternativou (*if ... then ... else ...* nebo *if ... then ... elsif ...*)

```
IF      <condition> THEN  <statements>  
[ELSIF  <condition> THEN  <statements>]  
[ELSE   <condition> THEN  <statements>]  
END IF;
```

- Výběr více příkazů (*case ...*)

```
CASE <expression> IS WHEN <value1> => <statements>  
                        [WHEN <value2> => <statements>]  
                        [WHEN <value3> => <statements>]  
END CASE;
```

- Cykly umožňující opakované vykonání sekvence příkazů

- *while* ... *do* ...

```
WHILE <condition> LOOP <statements> END LOOP;
```

- *for* ... *loop* ...

```
FOR <range> LOOP <statements> END LOOP;
```

- Příkazy pro přerušení běhu smyčky

- *NEXT* – skok do další iterace

```
next when <condition>;
```

- *EXIT* – ukončení celé smyčky

```
exit when <condition>;
```


*Součet jedniček v bitovém vektoru **bus_in***

```
process (bus_in)
    variable count : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
    count := "0000";
    for i in 0 to 15 loop
        if bus_in(i) = '1' then
            count := count + '1';
        end if;
    end loop;
    N_ONE <= count;
end process;
```

- Při každé změně signálu **bus_in** se vyvolá proces, sečtou se jedničky ve vektoru **bus_in** a výsledek se uloží do **N_ONES**.
- Pro akumulaci počtu jedniček je využita proměnná


- Popisuje strukturu systému, tedy z čeho se daný systém (zařízení nebo komponenta) skládá

Zpracování dat z kamery

 

- Je nutné specifikovat knihovnu, ve které se entita nachází
- Přiřazení signálů je možné realizovat pořadím nebo přiřazením jména
- Nepřipojené signály se označují klíčovým slovem open

Architektura str_CNT1ZN

 

```
entity CNT1ZN is
  port (
    CLK  : in  std_logic;
    RST  : in  std_logic;
    CE   : in  std_logic;
    DO   : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end CNT1ZN;
architecture str_CNT1ZN of CNT1ZN is
  signal cnt_bin : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
  cnt_i: entity work.cnt
    port map ( CLK=>CLK, RST=>RST, CE=>CE,
              DOUT => cnt_bin);
  decln_i: entity work.decln
    port map ( addr=>cnt_bin, y=>DO);
end struct;
```

```
entity cnt is
  port (
    CLK  : in  std_logic;
    RST  : in  std_logic;
    CE   : in  std_logic;
    DOUT : out std_logic_vector(2 downto 0)
  );
end cnt;
```


```
entity decln is
  port (
    addr: in  std_logic_vector(2 downto 0);
    y   : out std_logic_vector(7 downto 0)
  );
end decln;
```

- Signály slouží pro komunikaci mezi komponenty nebo procesy
- Mohou být implementovány pomocí *vodiče* nebo *sběrnice* (více vodičů)
- Signálu je možné přiřadit libovolný datový typ, který definuje charakter přenášených hodnot
 - Pro reprezentace vodiče se používá typ `std_logic`
 - Pro sběrnice se používá typ `std_logic_vector()`. Šířka sběrnice je definována šířkou pole.
- Význam bitů sběrnice je dán rozsahem pole

```
std_logic_vector(7 downto 0);  
std_logic_vector(0 to 7);
```

7 je MSB bit

0 je MSB bit

 

- Vnitřní signály komponenty jsou deklarovány v deklarční části architektury (signály lze použít pouze v rámci architektury)

```
Architecture name of processor is
  -- Deklarační část
begin
  -- Sekce paralelních příkazů
end architecture name;
```

***Zde je možné
deklarovat vnitřní
signály architektury***

***Signál nelze deklarovat
uvnitř procesu!!!***

- Deklarace signálu

```
signal <jmeno> : <typ> [:= imp_hodnota];
```

- Jméno jednoznačně identifikuje signál, typ definuje charakter přenášených dat
- Signálu je možné nastavit počáteční (implicitní) hodnotu

- Nastavení signálu se provádí až v okamžiku pozastavení / uspání procesu
- Pokud je v procesu spuštěno více příkazů přiřazení hodnoty do signálu, je provedeno pouze poslední přiřazení, a to až v okamžiku dokončení procesu (pozastavení / uspání).
 - **Příkaz přiřazení pouze naplánuje akci přiřazení nové hodnoty do signálu**, obsah signálu ale zůstává do pozastavení / uspání procesu nezměněn
 - Samotná **změna hodnoty signálu se provede až v okamžiku pozastavení / uspání procesu**, kdy zpracování programu uvnitř procesu dojde do konce procesu


```
example : process (A, B)
begin
  C <= A;
  C <= B+1;
end process example;
```

Naplánováno přiřazení hodnoty A do signálu C

Přepsání plánu přiřazení do signálu C: místo A se přiřazení změní na hodnotu B+1

Pozastavení / uspání procesu a provedení posledního přiřazení signálu C na novou hodnotu (B+1)

 - Pokud má signál jediný zdroj, je jednoduché určit hodnotu signálu
- Signály jsou nastavovány z více zdrojů v řadě aplikací – například datová sběrnice počítače
 - Co se stane v případě, že je nastavován signál z více zdrojů současně?
 - Jaké hodnoty bude výsledný signál nabývat?




Rezoluční funkce definuje prostřednictvím tabulky hodnotu signálu v případě, že je nastavován signál ze dvou různých zdrojů současně

Dvě hodnoty jsou na reprezentaci výsledku málo!

Jaký bude výsledek rezoluční funkce – hodnota '0' nebo '1' ?

- Každý signál má svůj průběh v čase, nikoliv pouze aktuální hodnotu
- **Historie signálů je ve VHDL přístupná pomocí atributů**
- Syntaxe použití atributu


```
<jmeno_signalu>'<jmeno_atributu>
```

 

- Příklady používaných atributů
 - **event** – boolean – atribut je hodnoty true v případě změny hodnoty signálu
 - **last_value** – hodnota signálu před poslední změnou hodnoty
- Používá se zejména při **detekci náběžné hrany hodin**


```
process (clk, data_in)
begin
  if clk'event AND clk='1' then
    reg_din <= data_in;
  end if;
end process;
```

**Detekce
náběžné hrany**

 


Kombinační obvod (multiplexor)
 
```
process (sel, a, b, c)
begin
    mux_out <= a;
    case sel is
        when "00" => mux_out <= a;
        when "01" => mux_out <= b;
        when "10" => mux_out <= c;
        when others => null;
    end case;
end process;
```



Sekvenční synchronní obvod (čítač)
 
```
process (clk, RST, CE)
begin
    if (RST = '1') then
        DOUT <= (others => '0');
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        if CE='1' then
            D <= D + '1';
        end if;
    end if;
end process;
```



- **Sekvenční obvod obsahuje synchronizaci na náběžnou hranu hodin ($clk'event$ and $clk=1$)**
- Kombinační obvod vypočítává změnu výstupních signálů na základě vstupu bez synchronizace (není využit hodinový signál)

- Signály slouží pro komunikaci mezi procesy – připojení ***vstupů a výstupů procesů***
- Vlastnosti signálů
 - Signály nemohou být deklarovány uvnitř procesů
 - ***Přiřazení signálů je fyzicky provedeno až v okamžiku pozastavení / uspání procesu.*** Dokud není proces uspán, má signál původní hodnotu
 - ***V procesu je provedeno pouze poslední přiřazení signálů.*** Ostatní přiřazení jsou nejsou realizovány.
- V procesu je možné přechodně uchovat hodnotu pomocí proměnných (variable)

- Proměnné mohou být deklarovány a použity pouze v procesu
- Příklad deklarace a použití proměnné

```

Process (b)
variable a : integer := 3;
begin
    a := a + 2;
    output <= a * b;
end process;
    
```

Deklarace může obsahovat **jméno**, **typ** a **implicitní hodnotu**

Signál output je nastaven již podle aktualizované proměnné **a**
(**output <= 5 * 4**)

Přiřazení do proměnné se provede okamžitě
(**a = 3 + 2 = 5**)



Hodnota proměnné zůstává zachována i po uspání procesu

```
entity sig_var is
port(d1, d2, d3:      in  std_logic;
      res1, res2:     out std_logic);
end sig_var;
```

```
architecture behv of sig_var is
signal sig_s1: std_logic;
begin
```

```
    proc1: process(d1, d2, d3)
        variable var_s1: std_logic;
    begin
        var_s1 := d1 and d2;
        res1 <= var_s1 xor d3;
    end process;
```
  
```
    proc2: process(d1,d2,d3)
    begin
        sig_s1 <= d1 and d2;
        res2 <= sig_s1 xor d3;
    end process;
end behv;
```



Rozdíly mezi výstupy res1 a res2

- Komentář je uvozen dvojicí znaků `--`

```
-- Toto je komentář
```

- Znak nebo bit se zadává pomocí apostrofů

```
sig_bit <= '1';
```

- Řetězec nebo bitový vektor se zadává pomocí uvozovek

```
sig_bit_vector <= "0001";
```

- Jména signálů a proměnných musí začínat písmenem a dále mohou obsahovat písmena a číslice

- Výčtový datový typ

```
TYPE muj_stav IS (reset, idle, rw, io);  
signal stav: muj_stav;  
...  
stav <= reset;      -- nelze stav <="00";  
...
```

- Pole

```
TYPE data_bus IS ARRAY (0 TO 15) OF BIT;  
variable x: data_bus;  
variable y: bit;  
y := x(12);
```

- Uvažujme deklaraci signálů

```
signal a, b: bit_vector (3 downto 0);  
signal c   : bit_vector (7 downto 0);  
signal clk : bit;
```

- Konkatenace signálů:




```
c <= a & b;
```

- Bitový posun doleva a doprava


```
b <= b(2 downto 0) & '0'; -- posun doleva  
b <= '0' & b(3 downto 1); -- posun doprava
```

- Agregace
   
```
a <= (others => '0');           -- vše do nuly  
a <= ('0', '1', others=>'0'); -- MSB = "01"
```



 - Testování VHDL komponent v prostředí VHDL



- Testbench obvykle obsahuje
 - Instanci vyvíjené komponenty označenou jako UUT (Unit Under Test)
 - Generátor testovacích vektorů
 - Monitorování a ověřování reakcí UUT

```
entity testbench is  
end entity testbench;
```

Rozhraní entity Testbench

```
architecture testbench_arch of testbench is
```

```
    signal a, b : std_logic;  
    signal ...
```

*Testovací vektory
připojené k UUT*

```
begin
```

```
    UUT : entity work.and_gate  
    port map( ...  
            ...  
            );
```

*Instance UUT
(připojení
testovacích vektorů)*

```
    test : process  
    begin  
        a <= ...;  
        b <= ...;  
        wait for ...;  
        ...  
        wait for ...;  
        ...
```

*Postupné přikládání
testovacích vektorů*

```
        wait;  
    end process test;
```

```
end architecture testbench_arch;
```

- *Proces může být pozastaven příkazem WAIT* v kterékoliv fázi zpracování procesu → je možné *definovat posloupnost kroků při testování komponent*
- Proces obsahující sensitivity list nemůže obsahovat příkaz WAIT
- *Sensitivity list je možné převést na příkaz WAIT on*

```

muj_process: process (A, B)
begin
    příkaz 1;
    příkaz 2;
    příkaz 3;
end process muj_process;
    
```

```

muj_process: process
begin
    WAIT on A, B;
    příkaz 1;
    příkaz 2;
    příkaz 3;
end process muj_process;
    
```



- **WAIT FOR** čas – pozastaví proces na specifikovaný čas

```
wait for 10 ns;  
wait for clk_per/2;
```

- **WAIT UNTIL** podmínka - pozastaví proces dokud není podmínka pravdivá

```
wait until Clk='1';  
wait until CE and (not RESET);
```

- **WAIT ON** sensitivity list - pozastaví proces dokud není detekována nějaká událost na některém ze signálu uvedených na senzitivity listu

```
wait on Enable;
```


```
entity and_gate is
  port (
    A : in  std_logic;
    B : in  std_logic;
    Y : out std_logic
  );
end entity and_gate;

architecture behavioral of and_gate is

begin
  p_and : process (A, B)
  begin
    Y <= A and B;
  end process p_and;

end architecture behavioral;
```

 *Test všech kombinací
na vstupu hradla AND*



```
entity testbench is
end entity testbench;

architecture tb_arch of testbench is
  signal a, b, y : std_logic;
begin
  UUT : entity work.and_gate
  port map( A => a,
            B => b,
            Y => y
  );
  test : process
  begin
    a <= 0; b <= 0;
    wait for 10 ns;
    a <= 0; b <= 1;
    wait for 10 ns;
    a <= 1; b <= 0;
    wait for 10 ns;
    a <= 1; b <= 1;
    wait;
  end process test;
end architecture tb_arch;
```


- Automaticky ověří při simulacích platnost zadané podmínky
 - Výsledky jsou zobrazeny ve Waweform dialogu nebo jsou zapsány do logu v rámci simulace
- **Asssertion** se skládá ze tří částí
 - **assert** – specifikuje podmínku, která by měla být splněna
 - **report** – definuje zprávu, která se zobrazí v případě nesplnění podmínky
 - **severity** – určuje jak se simulátor zotaví z chybové situace (general note, warning, system failure)
- Příklad použití

```
assert (left>right)
  report  "Right number greater than left number"
  severity warning;
```

- Akcelerace algoritmů
- Mapování základních konstrukcí do hardware
 - Sekvence
 - Selekcce
 - Iterace
- Jazyk VHDL
- ***Analýza popisu obvodů***

- Vytvoření schématu architektury
 - Vytvoření základního schématu tak, že **každý proces tvoří jednu HW jednotku** (blok) a **signály HW jednotky** (procesy) **vzájemně propojují**
 - Vstupní signály HW bloků (procesů) jsou dány sensitivity listem, výstupní signály odpovídají signálům nastavovaným v rámci procesů
- Analýza průchodu signálu obvodem
 - Schéma propojení procesů (HW jednotek) modeluje vzájemné datové závislosti → schéma můžeme využít při analýze šíření změn signálů obvodem
 - Pro každou změnu signálu na vstupu procesu je nutné přepočítat výstupy a nové změny signálu propagovat do dalších procesů podle schématu propojení (datových závislostí)
- Automatizovaně pomocí simulátoru (ModelSim, vsim, ...)
 - Simulace časových průběhů pro kontrolu správné funkce obvodu
 
```
process(in1, in2, in3)
begin
  case in3 is
    when '0' => y <= in1;
    when '1' => y <= in2;
    when others => null;
  end case;
end process;
```




Vstupyin1, in2, in3 ...

Výstupyy.....

Jaký základní prvek proces
ve VHDL popisuje?
 
```
process(in1, in2, in3, in4)
begin
  if in1='1' then
    out1='0';
  elsif (in2'event and in2='1') then
    if in3='1' then
      out1=in4;
    end if;
  end if;
end process;
```



Vstupyin1, in2, in3, in4 ...

Výstupyout1.....

Jaký základní prvek proces
ve VHDL popisuje?

```


Architecture behv of ent_obvodu is
  signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
begin

  process (CLK, RST)
  begin
    if RST = '1' then
      sel <= "00";
    elsif CLK'event AND CLK='1' then
      sel <= sel + '1';
    end if;
  end process;


  process (D3,D2,D1,D0,sel)
  begin
    case sel is
      when "00" =>    O <= D0;
      when "01" =>    O <= D1;
      when "10" =>    O <= D2;
      when "11" =>    O <= D3;
      when others =>  O <= D0;
    end case;
  end process;

end behv;
  
```

Schéma zapojení

 

Časový průběh

 

Děkuji za pozornost